



BC-1503
Arquitetura de Computadores



Universidade Federal do ABC

Lógica Digital Binária

Guiou Kobayashi
guiou.kobayashi@ufabc.edu.br

2º Quadrimestre, 2014



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- História e Evolução dos Computadores e Sistemas
- Estrutura de Computadores Digitais
- **Lógica Digital Binária**
- Processamento
- Instruções e linguagem de máquina
- Microprocessadores modernos: pipeline, super escalar, RISC
- Memórias cache e gerenciamento de memórias
- Arquitetura de computadores pessoais
- Arquitetura de Computadores Paralelos
- Sistemas Computacionais: desempenho e confiabilidade




Revisão Circuitos Digitais

PORTAS LÓGICAS E SUAS FUNÇÕES


Portas Lógicas:

 - elementos básicos na implementação de circuitos digitais
- álgebra booleana: **George Boole** (1815-1864): Matemático e filósofo inglês
Criador da álgebra booleana, que possibilitou o vínculo da lógica (filosofia) com a matemática.
- tabela da verdade




A	X
0	1
1	0

(a)

 


A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(b)

 


A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(c)

 

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(d)

 

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


(e)

The symbols and functional behavior for the five basic gates.



PORTAS LÓGICAS E O TRANSISTOR

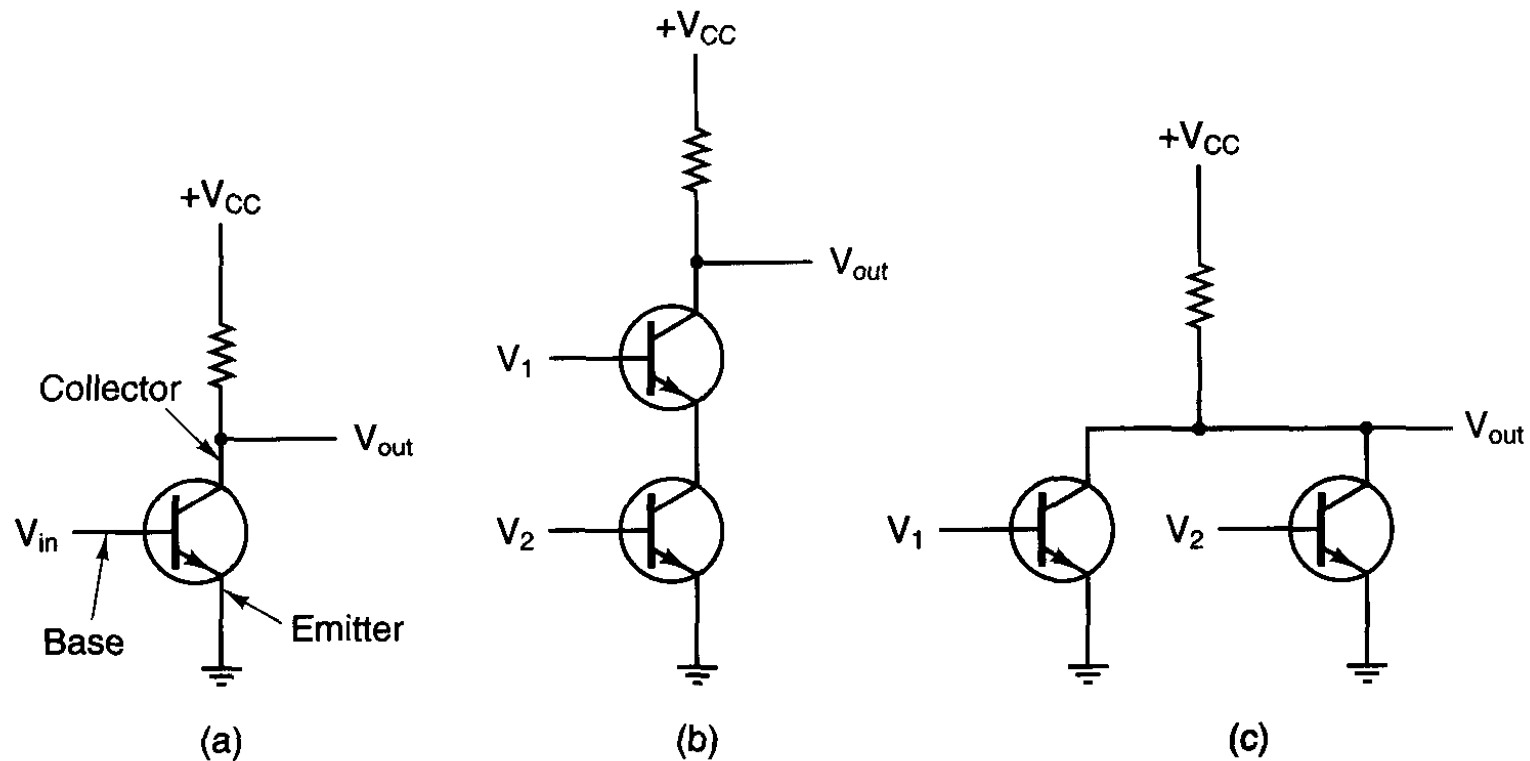
Implementação das portas lógicas por transístores






 
(a) A transistor inverter. (b) A NAND gate. (c) A NOR gate.



CONSTRUÇÕES UTILIZANDO SOMENTE NAND OU NOR



(a)

    

(b)

(c)


Construction of (a) NOT, (b) AND, and (c) OR gates using only NAND gates or only NOR gates.

Vantagem: utiliza um único tipo de circuito transistorizado




ÁLGEBRA BOOLEANA: EQUIVALÊNCIA DE EQUAÇÕES

 Álgebra Booleana: exemplo de equivalência



A	B	C	AB	AC	AB + AC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

(a)

 


A	B	C	A	B + C	A(B + C)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

(b)

Two equivalent functions. (a) $AB + AC$. (b) $A(B + C)$.



EQUIVALÊNCIA ELETRÔNICA COM A LÓGICA

 

- (a): Implementação AND eletrônica
(b): Equivalente lógico positivo
(c): Equivalente lógico negativo

A	B	F
0 ^V	0 ^V	0 ^V
0 ^V	5 ^V	0 ^V
5 ^V	0 ^V	0 ^V
5 ^V	5 ^V	5 ^V


(a)

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b)

A	B	F
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

(c)

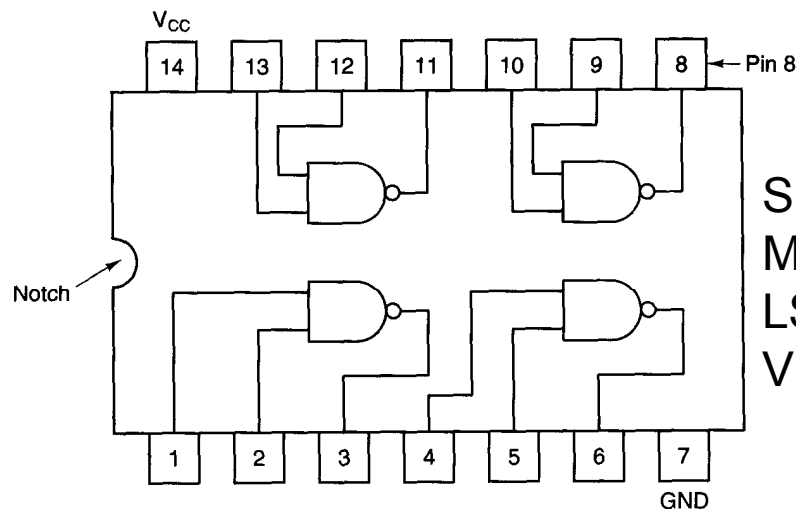

An SSI chip containing four gates.

SSI: Small Scale Integrated: 1 a 10 portas
MSI: Medium Scale Integrated: 10 a 100 portas
LSI: Large Scale Integrated: 100 a 100 mil portas
VLSI: Very Large Scale Integrated: >100 mil portas




EXERCÍCIO DE ANÁLISE DE UM CIRCUITO LÓGICO

Identificar a função realizada pelo circuito lógico

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(a)

 

(b)

- (a) The truth table for the majority function of three variables.
(b) A circuit for (a).




ÁLGEBRA BOOLEANA: NOTAÇÃO E PROPRIEDADES

Name	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$



Exercício de Lógica Booleana

 

Dado o esquema lógico acima:

- elaborar a Tabela Verdade;
- escrever a equação booleana;
- fatorar / simplificar a equação booleana;
- elaborar novo esquema lógico a partir da equação simplificada
- conferir a Tabela Verdade



ULA: Unidade Lógica e Aritmética



DECODIFICAÇÃO OU DEMUTIPLEXADOR


Exemplo: Decodificador 3 bits:
Capacidade de seleção da Saída

A	B	C	Saídas
0	0	0	D0 = 1
0	0	1	D1 = 1

... ..

1	1	1	D7 = 1
---	---	---	--------

Decodificação de endereço
de memória

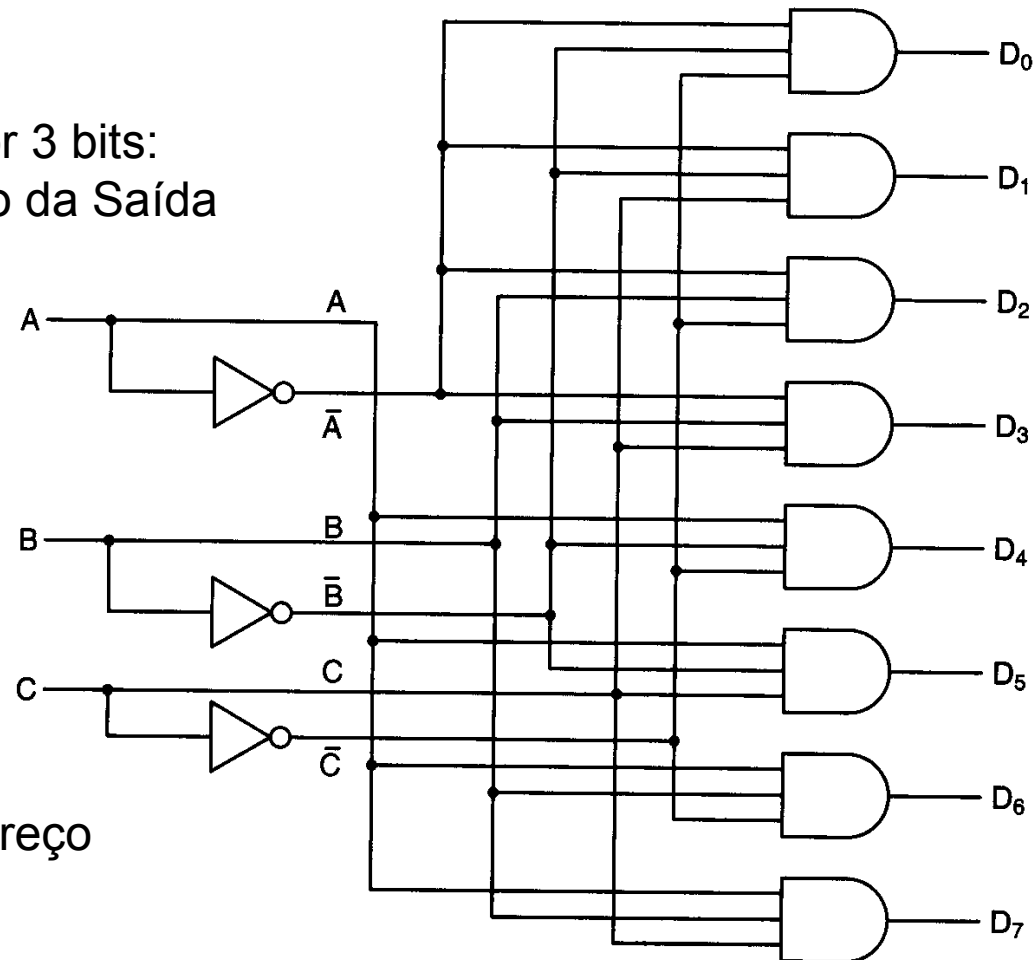

A 3-to-8 decoder circuit.



IMPLEMENTAÇÕES DO XOR (OU EXCLUSIVO)

Importante na implementação do Somador Binário

Símbolo XOR




Bin	Dec	
0 1 0 1	5	A
0 1 1 0	6	+ B
1 0 1 1	11	


OU
exclusivo
(Observem a
operação!)

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(a)

 

(b)

 

(c)

 

(d)


Possíveis implementações de XOR (verificar)



IMPLEMENTAÇÃO DE ALGUMAS OPERAÇÕES DA ULA

Operação Somador Binário


A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

Sem Carry (vai-um)

Completo:
Com Carry (vai-um)

A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 


(a)

(b)

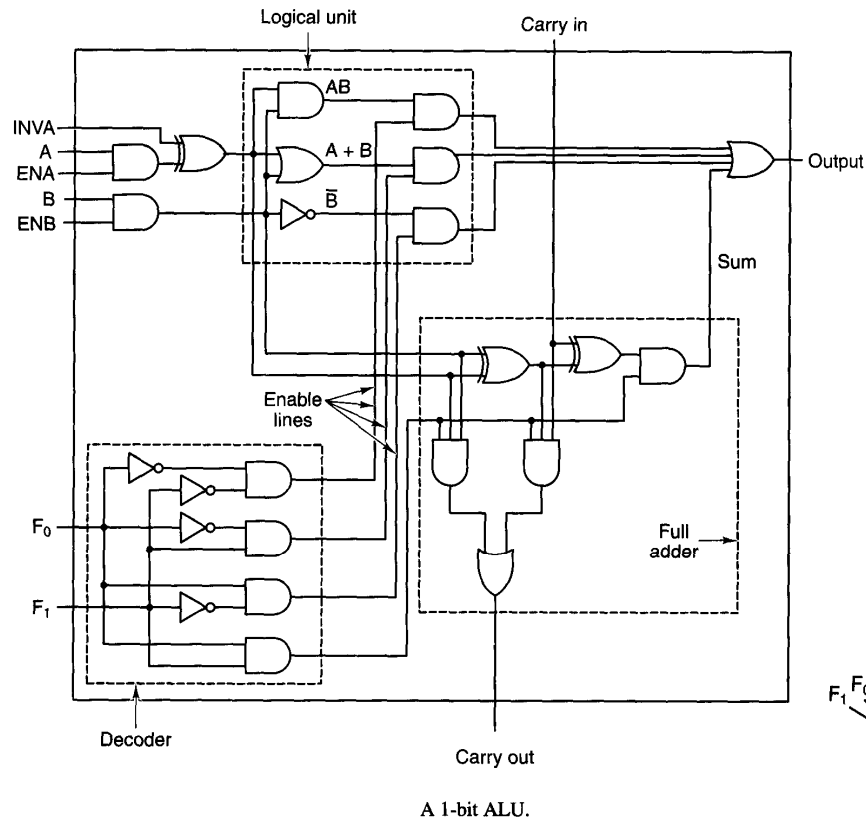
(a) Truth table for full adder. (b) Circuit for a full adder.



IMPLEMENTAÇÃO DE UM BIT DA ULA, COM ALGUMAS OPERAÇÕES



IMPLEMENTAÇÃO DE ULA DE 8 BITS

 


Eight 1-bit ALU slices connected to make an 8-bit ALU. The enables and invert signals are not shown for simplicity.



PROCESSAMENTO E A ULA

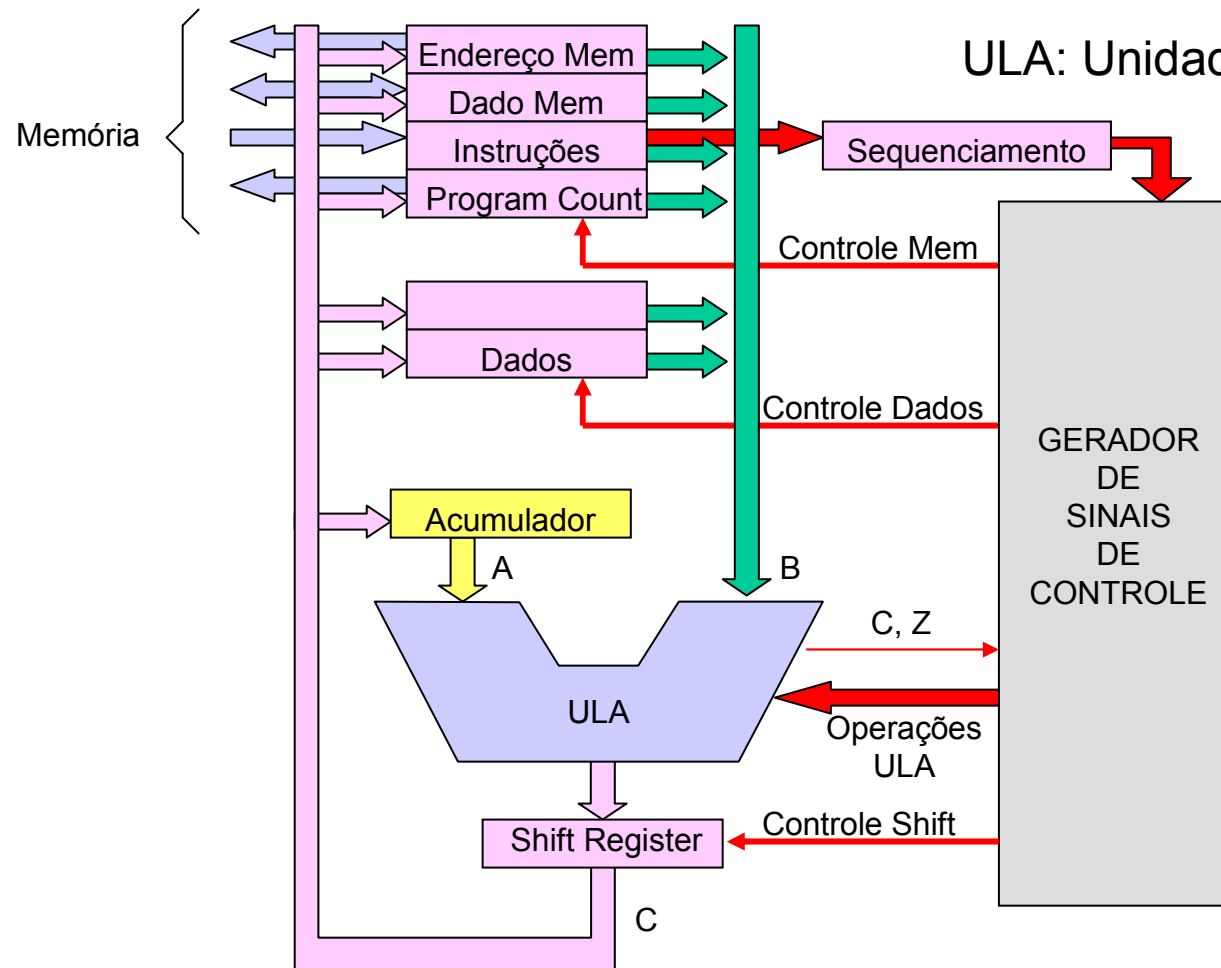
Estrutura Interna do Processador:
Típica von Neumann
ULA: Unidade Lógica Aritmética





IMPLEMENTAÇÃO DE ALGUMAS OPERAÇÕES DA ULA

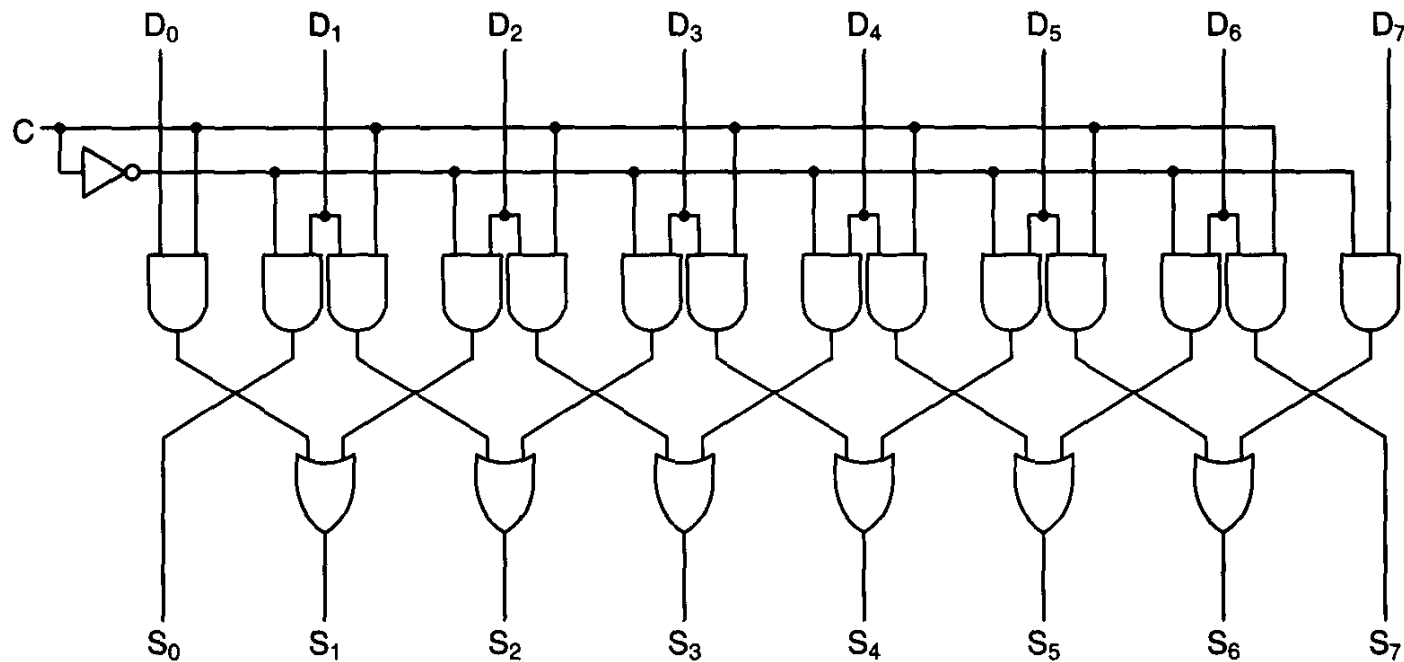Deslocamento e Rotação (Shift) à esquerda e à direita




A 1-bit left/right shifter.



MEMÓRIA




PROCESSAMENTO E A MEMÓRIA

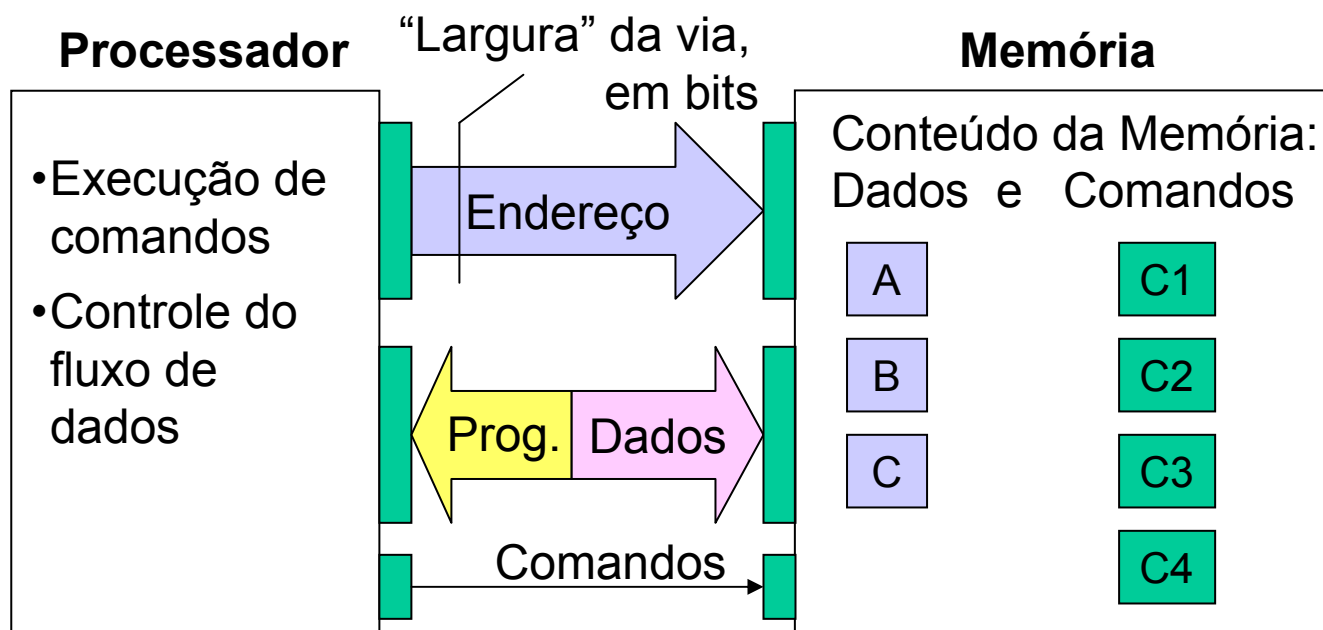




IMPLEMENTAÇÃO DA MEMÓRIA: LATCHES

 

 (a) NOR latch in state 0. (b) NOR latch in state 1. (c) Truth table for NOR.




A clocked D latch.

Flip-flop, com pulso de relógio
(clock)



 
IMPLEMENTAÇÃO DA MEMÓRIA: EXEMPLO DE CI ELEMENTAR



Octal flip-flop



IMPLEMENTAÇÃO DA MEMÓRIA: EXEMPLO 4 X 3

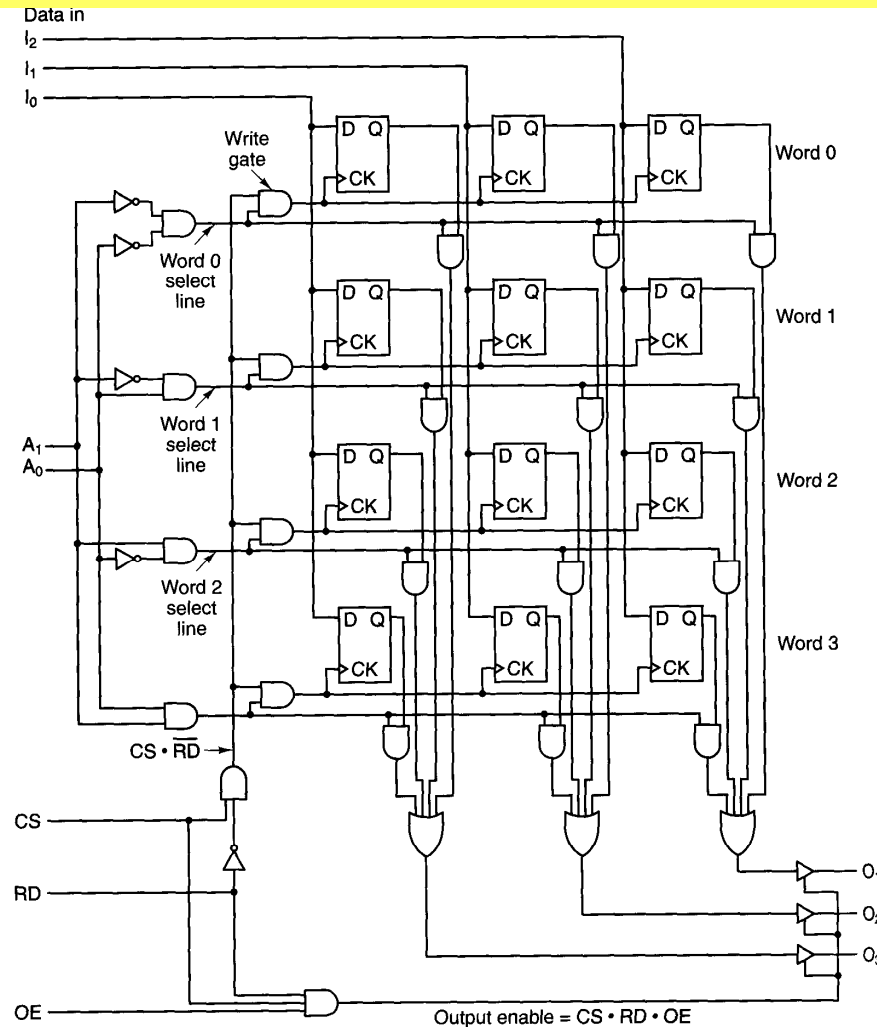


Memória contendo:

- 4 palavras (words)
- 3 bits por palavra
- endereços: A0 e A1
- sinais de controle


Logic diagram for a 4×3 memory. Each row is one of the four 3-bit words. A read or write operation always reads or writes a complete word.



 ORGANIZAÇÃO DE UM CI DE MEMÓRIA REAL DE 4 MEGA



(a)

 


(b)

Two ways of organizing a 4-Mbit memory chip.




ACESSOS AO CI DE MEMÓRIA

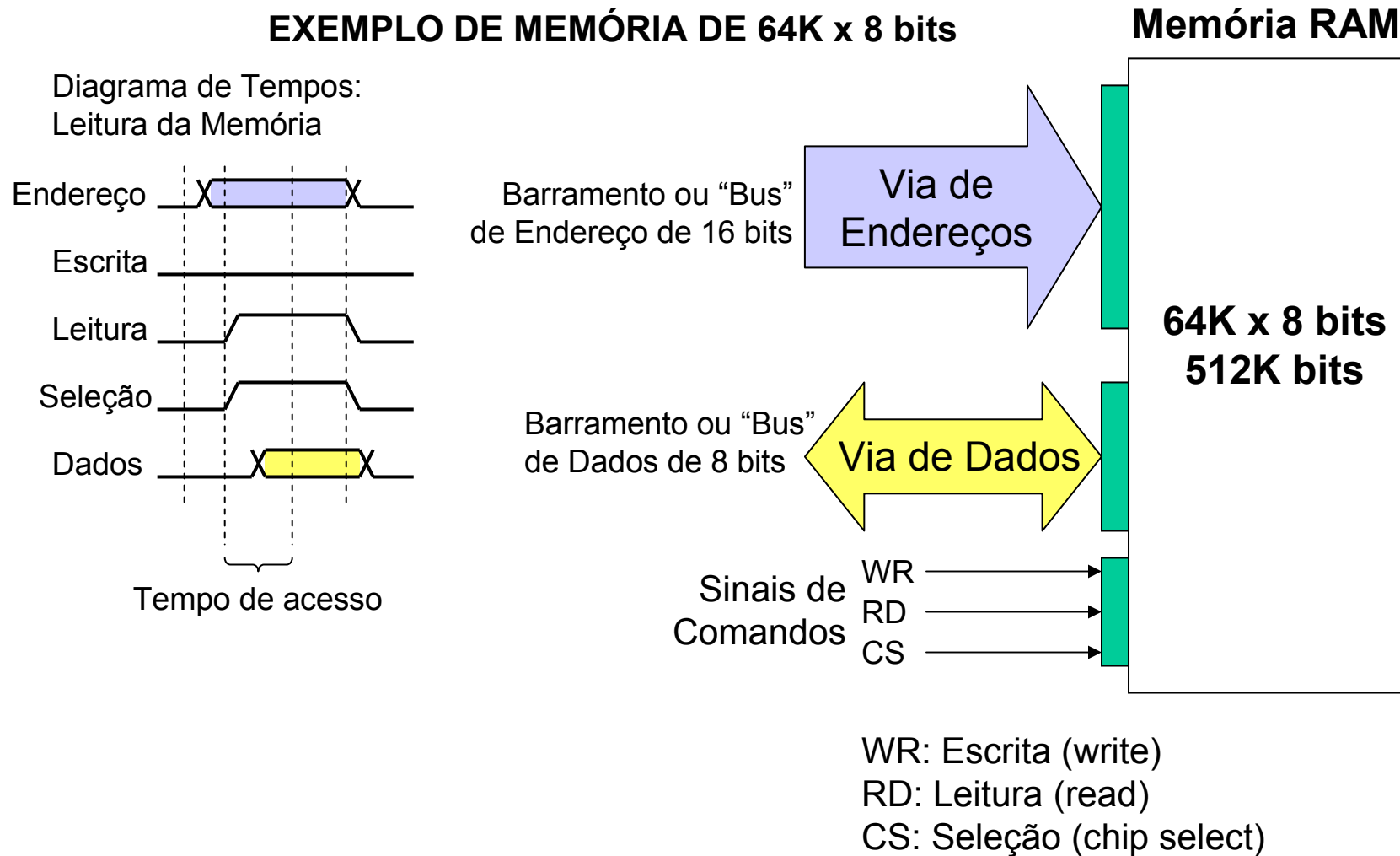



CONFIGURAÇÃO PARA MÚLTIPLOS CHIPS (1)

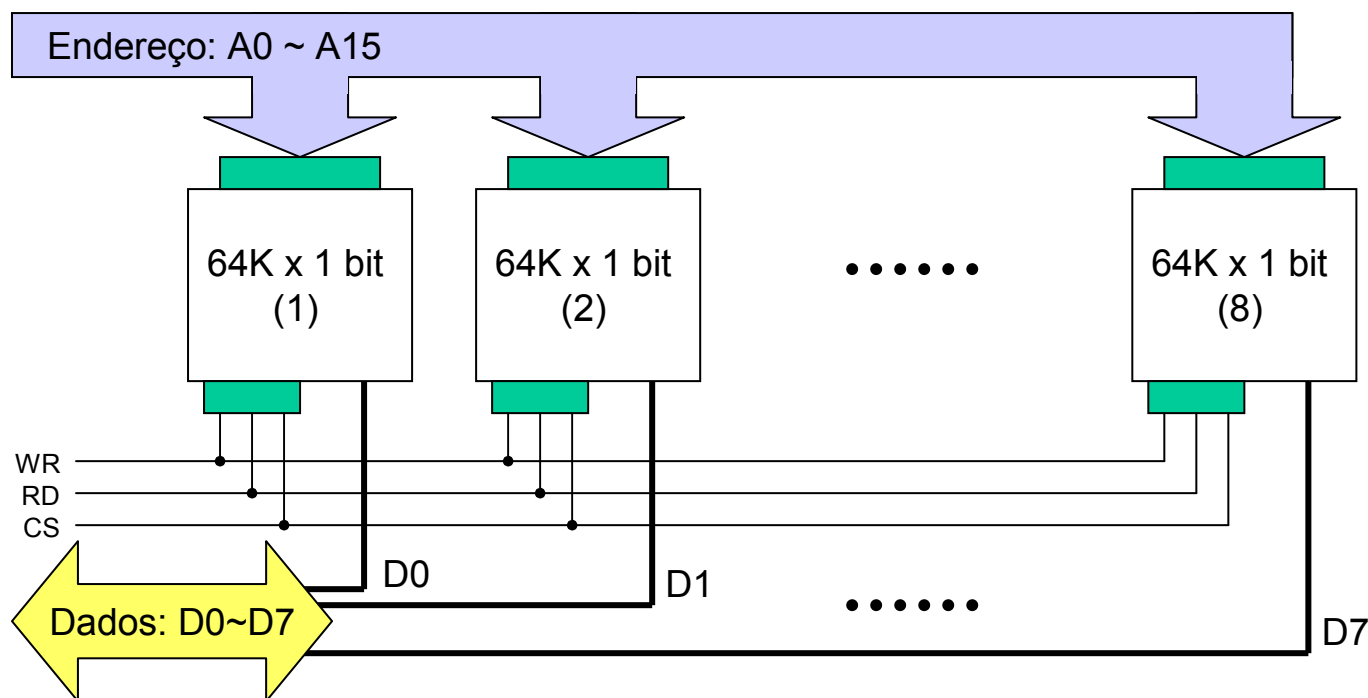
EXEMPLO PARA 8 CIs DE 64K x 1 bit: TOTAL 64K Bytes





CONFIGURAÇÃO PARA MÚLTIPLOS CHIPS (2)

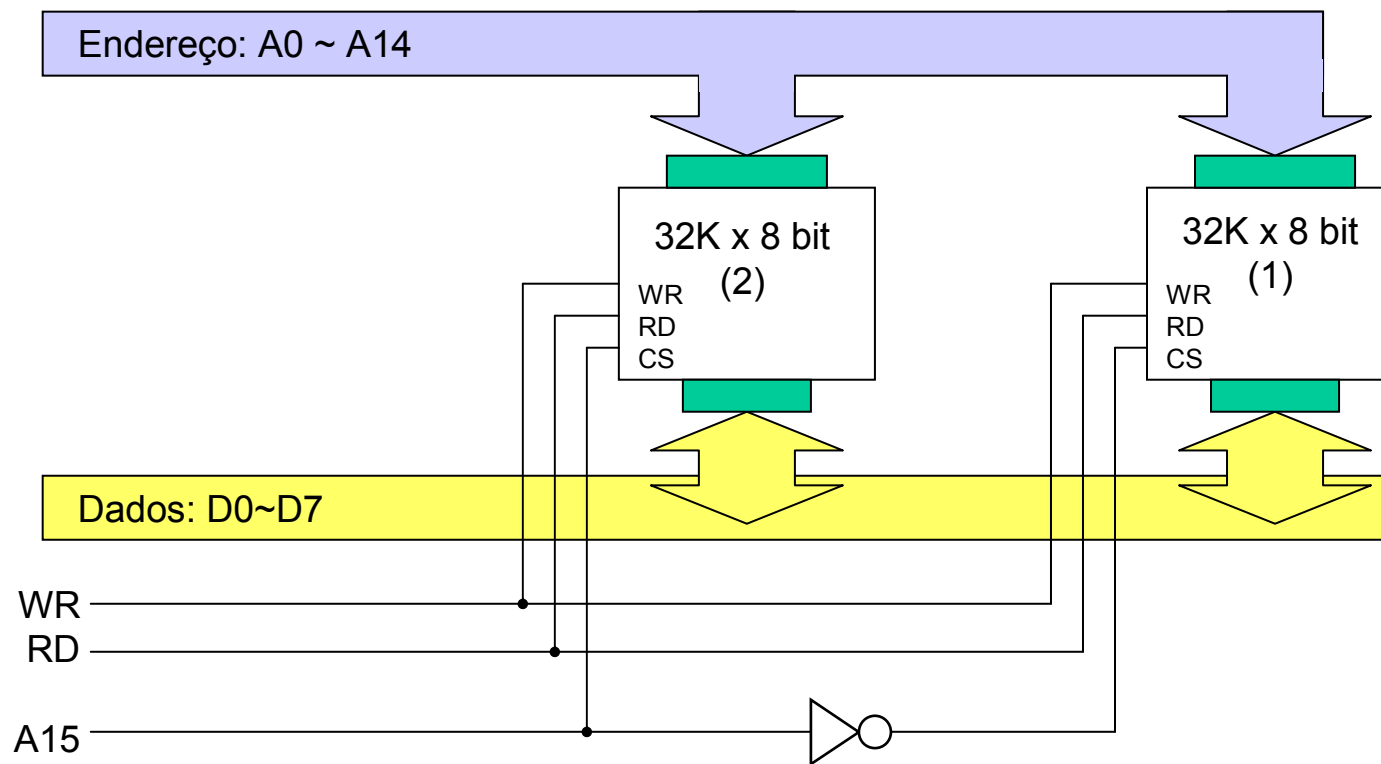
EXEMPLO PARA 2 CIs DE 32K x 8 bit: TOTAL 64K Bytes






MAPA DE MEMÓRIA

 EXEMPLO PARA ÁREA DE MEMÓRIA DE 64K Bytes: DIVISÃO EM PROGRAMAS E DADOS



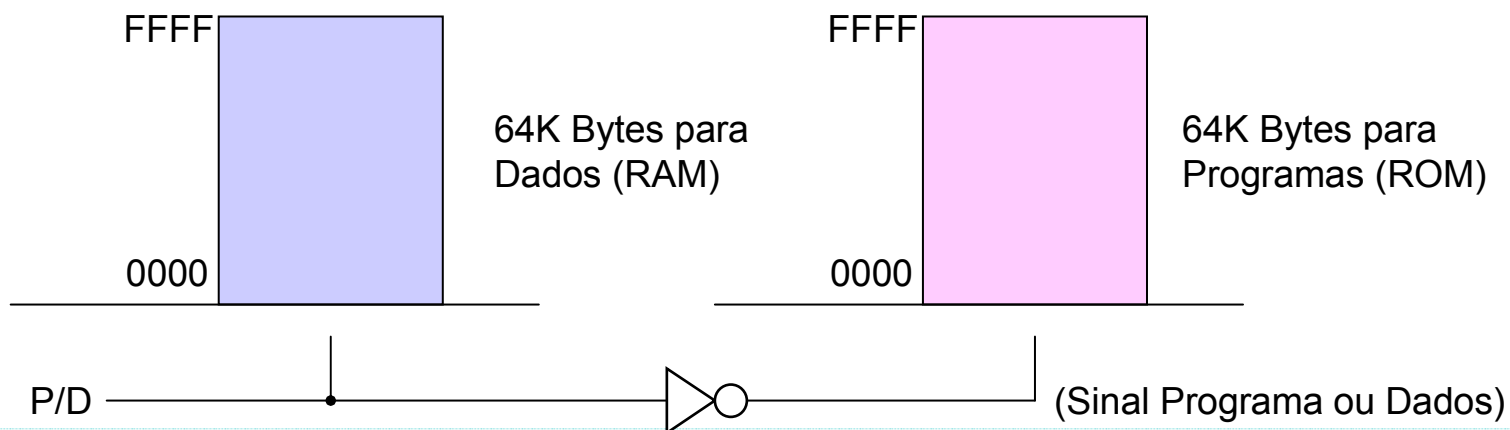EXEMPLO PARA ÁREA DE MEMÓRIA DE 64K Bytes: ÁREAS DE PROGRAMAS E DADOS





TIPOS DE MEMÓRIA

Type	Category	Erasure	Byte alterable	Volatile	Typical use
SRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Level 2 cache
DRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Main memory
ROM	Read-only	Not possible	No	No	Large volume appliances
PROM	Read-only	Not possible	No	No	Small volume equipment
EPROM	Read-mostly	UV light	No	No	Device prototyping
EEPROM	Read-mostly	Electrical	Yes	No	Device prototyping
Flash	Read/write	Electrical	No	No	Film for digital camera

A comparison of various memory types.



Bibliografia:

Tanenbaum, A. S. – **Organização Estruturada de Computadores**. Quinta Edição, Prentice Hall Brasil, 2007